

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

# **DEVRE TEORİSİ**

**Ders Notu**

- **R,L,C ELEMANLARININ SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI**
- **YILDIZ-ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ**


**Doç. Dr. Recep YUMURTACI**

# R, L, C Elemanlarının Seri ve Paralel Bağlanması

1

## Direnç (R)

### \* Dirençlerin Seri Bağlanması

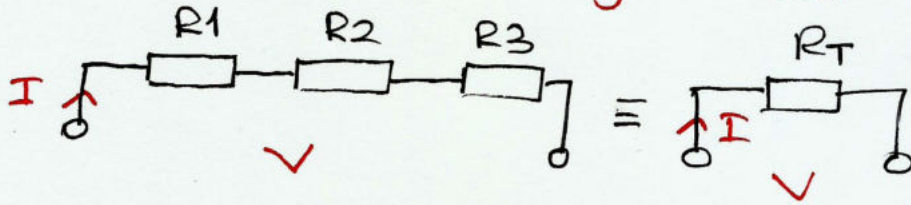


$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$R_T \cdot I = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot I \Rightarrow R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

Özel Durum:

n adet R direnci seri bağlı ise  $R_T = n \cdot R$  olur.

### \* Dirençlerin Paralel Bağlanması

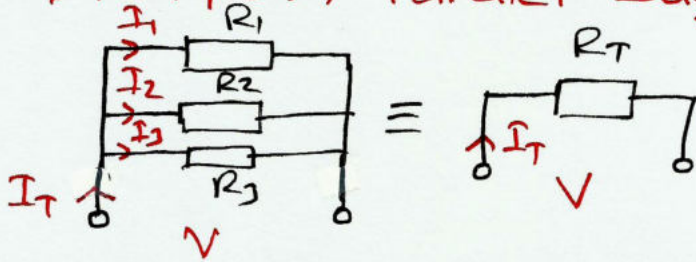


$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{1}{R_T} \cdot V = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \cdot V \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Özel Durum:

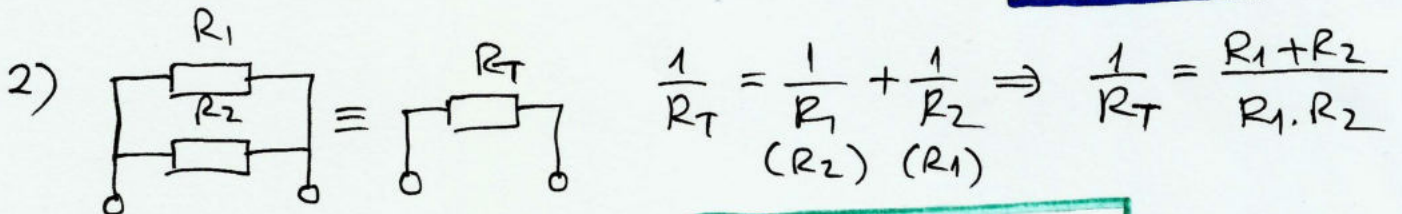1) n adet R direnci paralel bağlı ise  $R_T = \frac{R}{n}$  olur.



$$\frac{1}{R_T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \Rightarrow R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$


# Endüktans (L)

## \* Endüktansların Seri Bağlanması



ispatı:

a) Ani değerler yardımıyla ispat

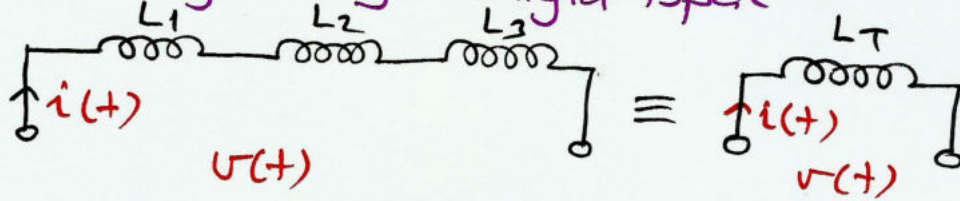

$$U(t) = U_1(t) + U_2(t) + U_3(t)$$

$$L_T \cdot \frac{di(t)}{dt} = (L_1 + L_2 + L_3) \cdot \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow L_T = L_1 + L_2 + L_3$$

b) Endüktif reaktanslar yardımıyla ispat


$$X_{LT} = X_{L1} + X_{L2} + X_{L3}$$

$$\omega \cdot L_T = \omega \cdot (L_1 + L_2 + L_3) \Rightarrow L_T = L_1 + L_2 + L_3$$


Özel durum :

n adet L endüktansı seri bağlı ise  $L_T = n \cdot L$  olur.

Örnekler:

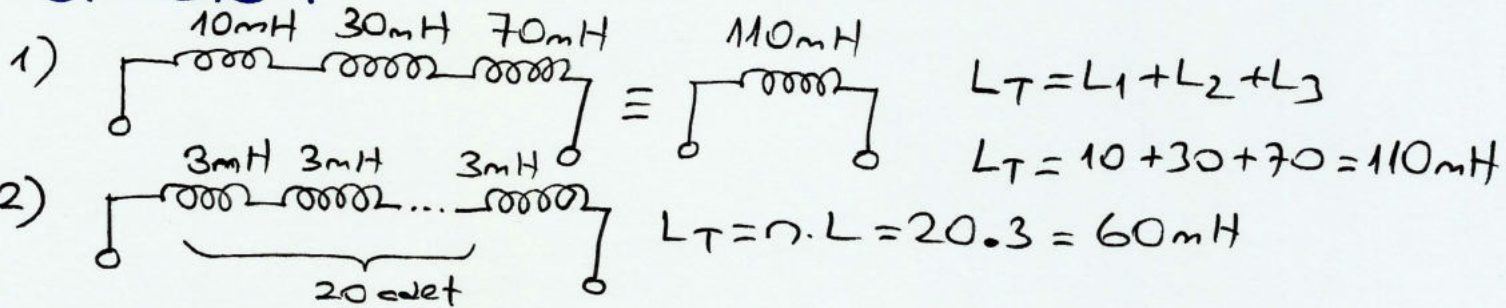


## \* Endüktansların Paralel Bağlanması

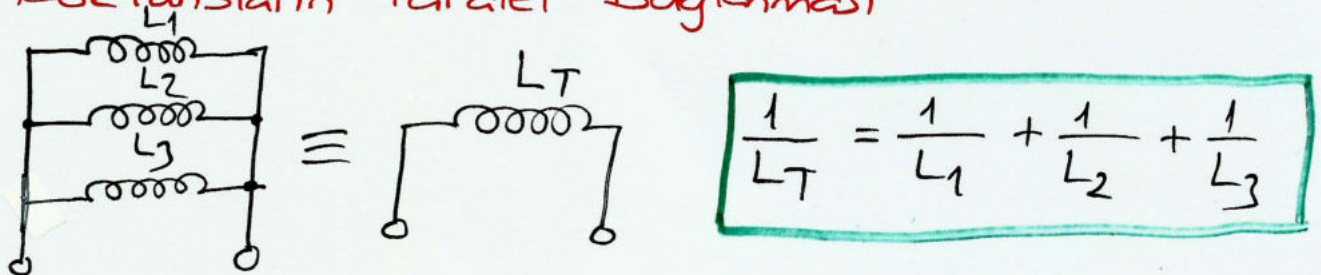



ispat:

(3)

a) Ani değerler yardımıyla ispat

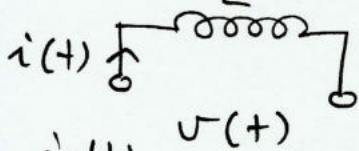
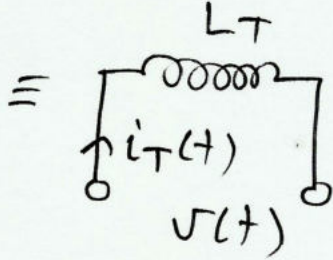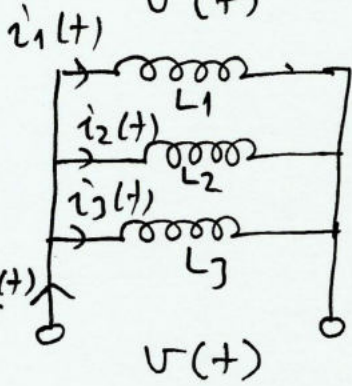
$$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int v(t) dt$$



$$i_T(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t)$$

$$\frac{1}{L_T} \int v(t) dt = \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \right) \int v(t) dt$$

$$\boxed{\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}}$$

b) Endüktif reaktanslar yardımıyla ispat


$$\frac{1}{X_{L_T}} = \frac{1}{X_{L_1}} + \frac{1}{X_{L_2}} + \frac{1}{X_{L_3}} \Rightarrow \frac{1}{\omega \cdot L_T} = \frac{1}{\omega} \cdot \left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \right)$$

$$\boxed{\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}}$$

Özel Durum:


\* n adet L endüktansı paralel bağlı ise  $\boxed{L_T = \frac{L}{n}}$  olur.

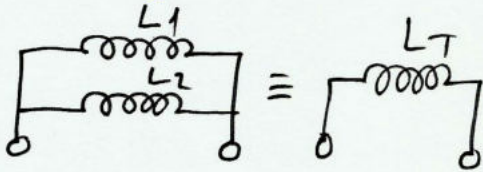\* L1 ve L2 endüktansları paralel bağlı ise



$$\boxed{L_T = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}}$$


ÖRNEKLER:

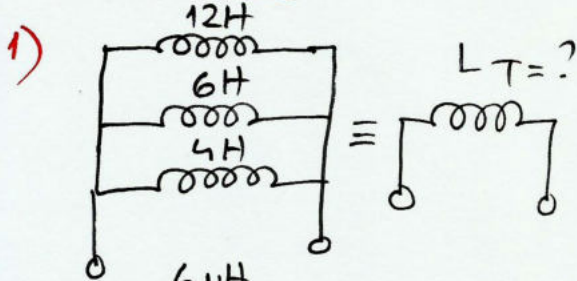


$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$$

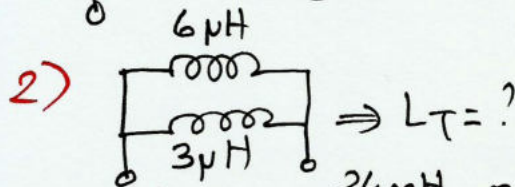(1) (2) (3)

$$\frac{1}{L_T} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{L_T = 2H}$$


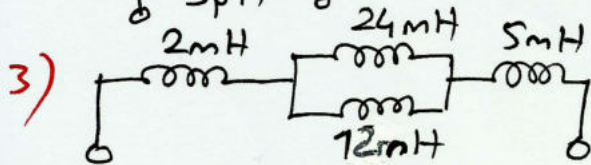
$$L_T = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2\mu H$$




$$L_T = 2 + \left( \frac{24 \cdot 12}{24 + 12} \right) + 5 = (2 + 8 + 5) mH$$

$$\underline{\underline{L_T = 15 mH}}$$

# Kondansatör (C)

(4)


## \* Kondansatörlerin Seri Bağlanması

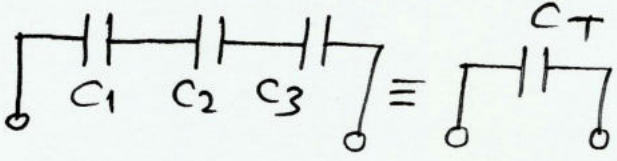


$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

ispat:

a) Ani degerler yardımıyla ispat:

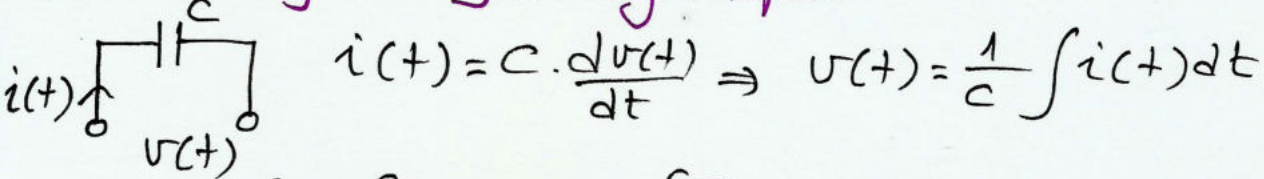
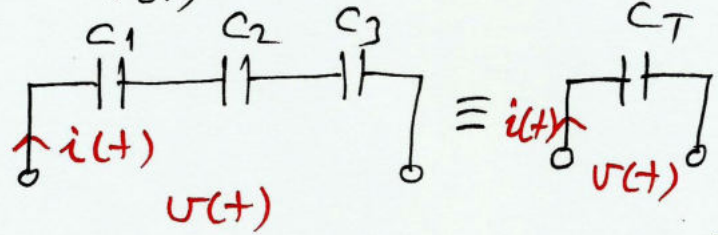
$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt} \Rightarrow v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$



$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t)$$

$$\frac{1}{C_T} \cdot \int i(t) dt = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \cdot \int i(t) dt$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

b) Kapasitif reaktanslar yardımıyla ispat:


$$\frac{1}{X_{C_T}} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C_2}} + \frac{1}{X_{C_3}} \Rightarrow \frac{1}{\omega C_T} = \frac{1}{\omega} \cdot \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Özel Durum:


\* n adet C kondansatörü seri bağlı ise  $C_T = \frac{C}{n}$  olur.

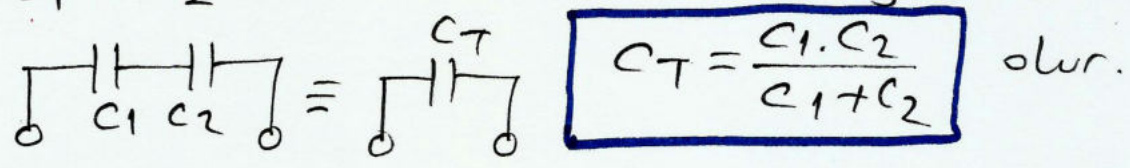\* C1 ve C2 kondansatörleri seri bağlı ise



$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$


Örnekler:

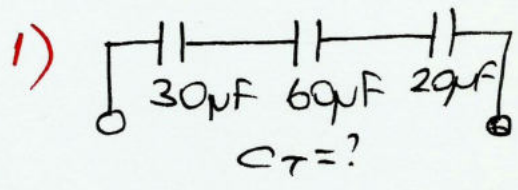

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20}$$

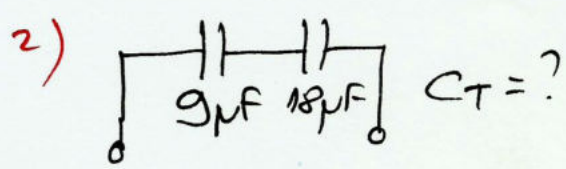(2) (1) (3)


$$\frac{1}{C_T} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \Rightarrow C_T = 10 \mu F$$



$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{9 \cdot 18}{9 + 18} = \frac{162}{27} = 6 \mu F$$

# \* Kondensatörlerin Paralel Bağlanması


5

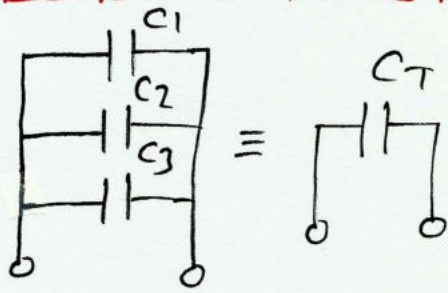

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

ispat:

a) Anı değerler yardımıyla ispat

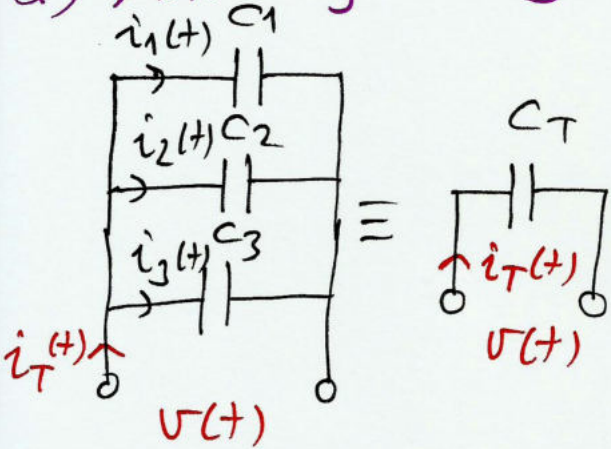

$$i_T(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t)$$

$$C_T \cdot \frac{dV(t)}{dt} = (C_1 + C_2 + C_3) \cdot \frac{dV(t)}{dt}$$

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

b) Kapasitif reaktanslar yardımıyla ispat


$$\frac{1}{X_{CT}} = \frac{1}{X_{C1}} + \frac{1}{X_{C2}} + \frac{1}{X_{C3}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\omega C_T}} = \frac{1}{\frac{1}{\omega C_1}} + \frac{1}{\frac{1}{\omega C_2}} + \frac{1}{\frac{1}{\omega C_3}}$$

$$\omega C_T = \omega (C_1 + C_2 + C_3) \Rightarrow C_T = C_1 + C_2 + C_3$$


Özel durum:

n adet C kondensatörü paralel bağlarsa  $C_T = n \cdot C$  olur.

Örnekler:

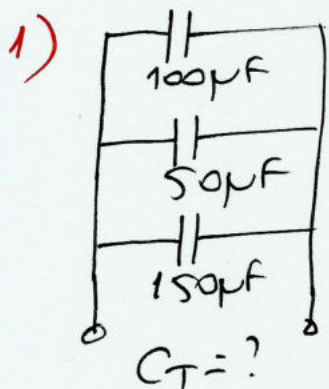

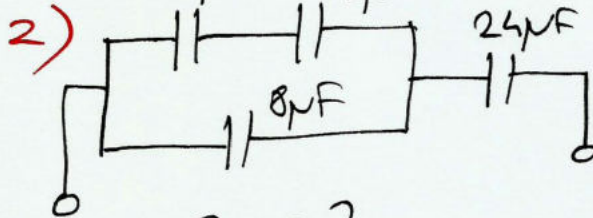
$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 = 100 + 50 + 150 = 300 \mu F$$



$$C_{e1} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4 \mu F$$
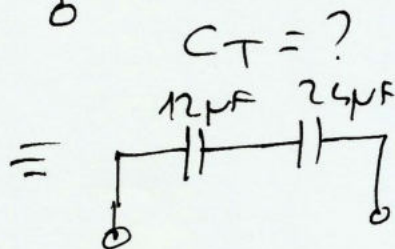
$$C_{e2} = C_{e1} + 8 = 4 + 8 = 12 \mu F$$



$$C_T = \frac{12 \cdot 24}{12 + 24} = \frac{12 \cdot 24}{36}$$

$$C_T = 8 \mu F$$


## Örnek :

Malzeme depomuzda çok sayıda 100µF 50V'lık kondensatörler bulunmaktadır. 150µF 200V'lık kondensatör elde etmek için nasıl bir bağlantı önerirsiniz?

6


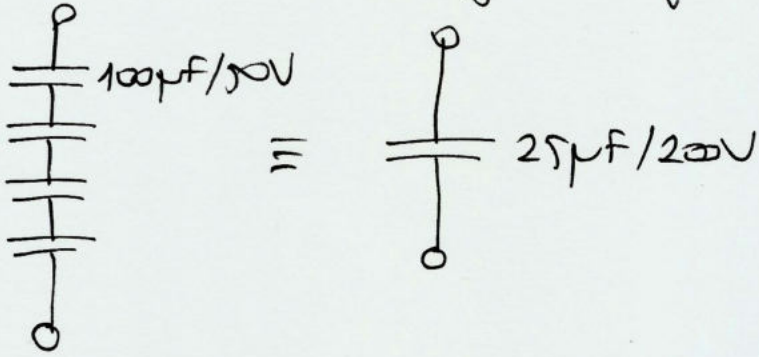
## Çözüm :

200V'a dayanabilecek yeni kalıba gerilimi 200V olan kondensatör elde etmek için  $200/50=4$  adet 100µF 50V'lık kondensatörü seri bağlamalıyız. 4 adet 100µF kondensatör



Seri bağlanınca eşdeğer kapasite  $C_{eq} = \frac{C}{4} = \frac{100}{4} = 25\mu F$  olur.

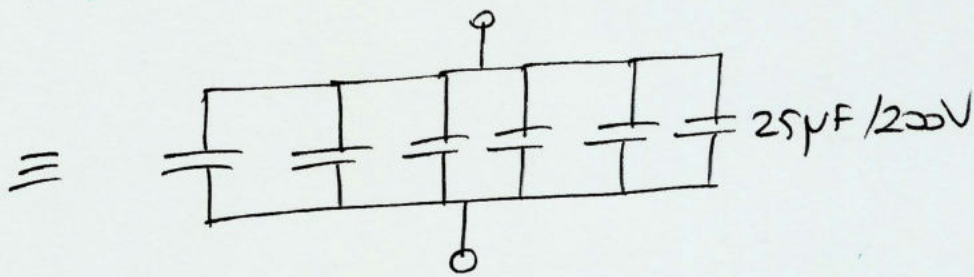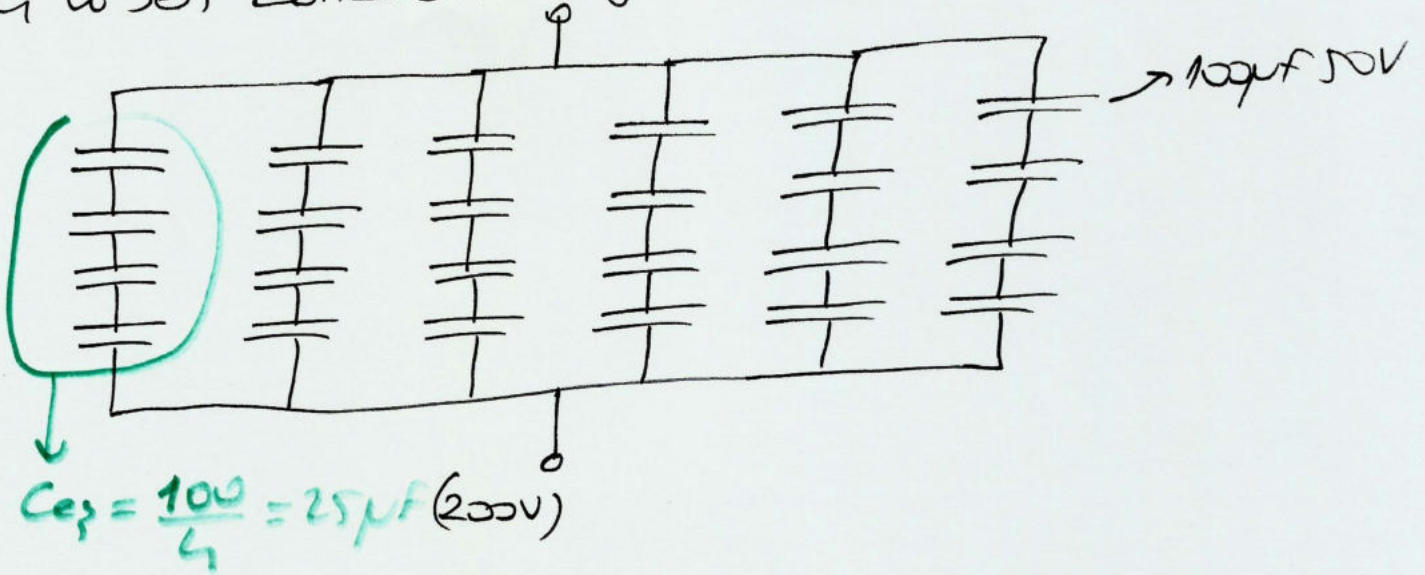
İstenen eşdeğer kapasite 150µF olduğu için  $\frac{150}{25} = 6$  adet 4'lü seri kondensatör grubunu paralel bağlamalıyız.



$$C_{eq} = 6 \cdot 25 = 150\mu F / 200V$$

# YILDIZ $\leftrightarrow$ ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ

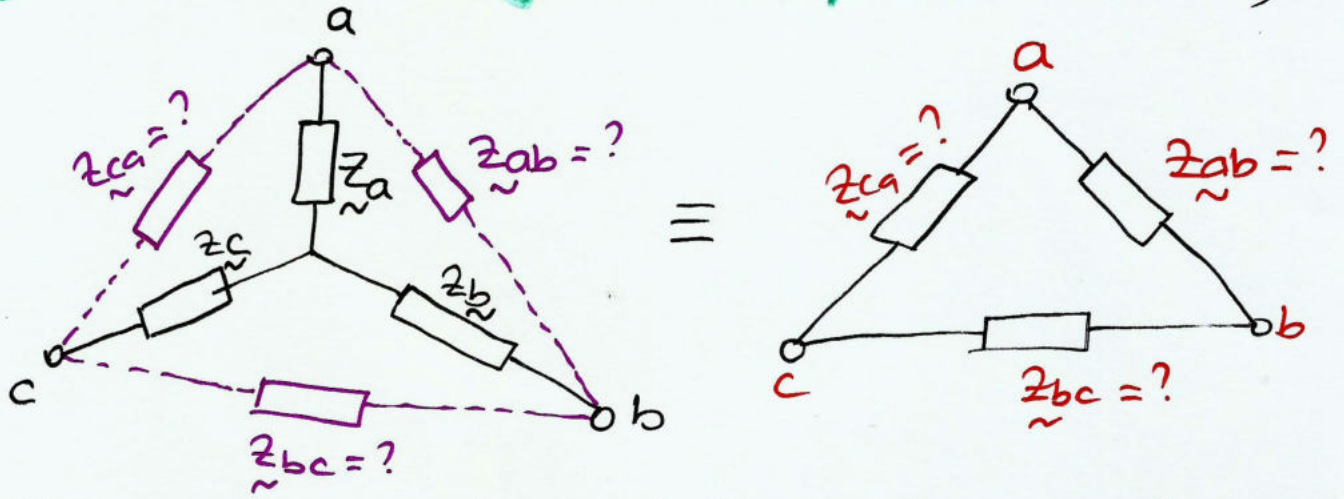a) Yıldız  $\rightarrow$  Üçgen Dönüşümü ( $\lambda \rightarrow \Delta$ ) (7)



\* Burada yapılan işleme;  $\lambda$  bağlı  $Z_a, Z_b$  ve  $Z_c$  empedanslarının a, b, c düğümlerinden "aynı akımları" ve "aynı güçleri" çekecek  $\Delta$  bağlı eşdeğerlerinin hesaplanmasıdır. Bu işleme  $\lambda \rightarrow \Delta$  dönüşümü denir.

$$\underline{Z}_{ab} = \frac{\underline{Z}_a \cdot \underline{Z}_b + \underline{Z}_b \cdot \underline{Z}_c + \underline{Z}_c \cdot \underline{Z}_a}{\underline{Z}_c}$$

$$\underline{Z}_{bc} = \frac{\underline{Z}_a \cdot \underline{Z}_b + \underline{Z}_b \cdot \underline{Z}_c + \underline{Z}_c \cdot \underline{Z}_a}{\underline{Z}_a}$$

$$\underline{Z}_{ca} = \frac{\underline{Z}_a \cdot \underline{Z}_b + \underline{Z}_b \cdot \underline{Z}_c + \underline{Z}_c \cdot \underline{Z}_a}{\underline{Z}_b}$$

Özel Durum:


Üç fazlı sistemde  $\lambda$  bağlı empedanslar "dengeli" yani birbirine eşit ise

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\lambda \text{ ise } \underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_{bc} = \underline{Z}_{ca} = \underline{Z}_\Delta = \frac{3 \cdot \underline{Z}_\lambda \cdot \underline{Z}_\lambda}{\underline{Z}_\lambda}$$

$$\underline{Z}_\Delta = 3 \cdot \underline{Z}_\lambda \text{ olur.}$$

Örnekler


1)

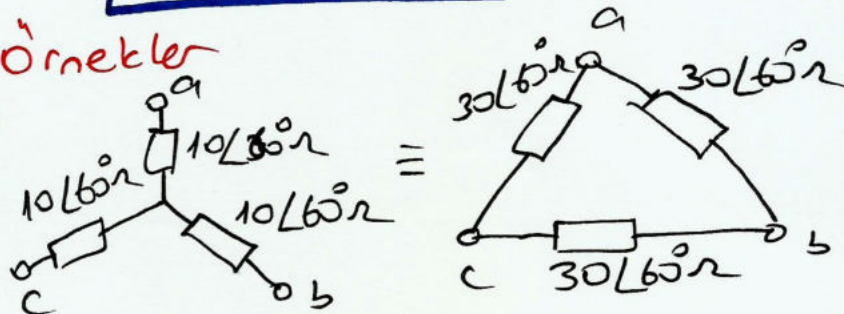


$$\underline{Z}_\Delta = 3 \underline{Z}_\lambda = 3 \cdot 10 \text{ Ohm}$$
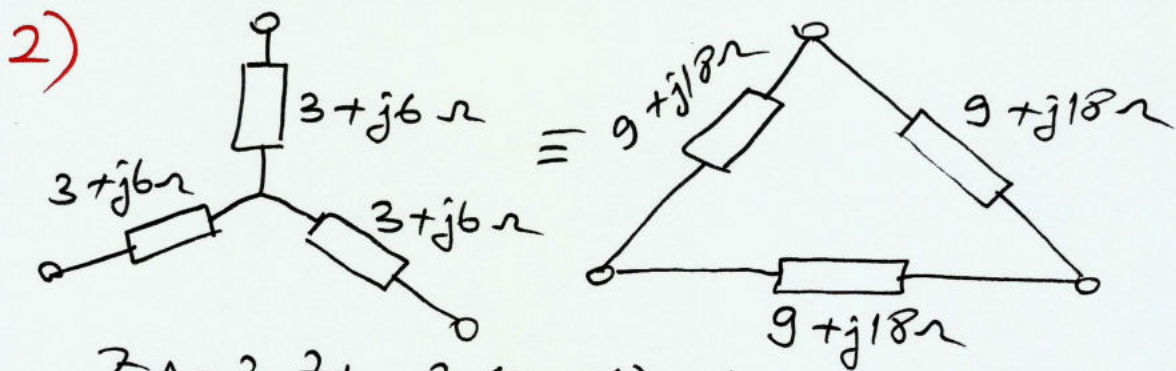
$$\underline{Z}_\Delta = 30 \text{ Ohm}$$







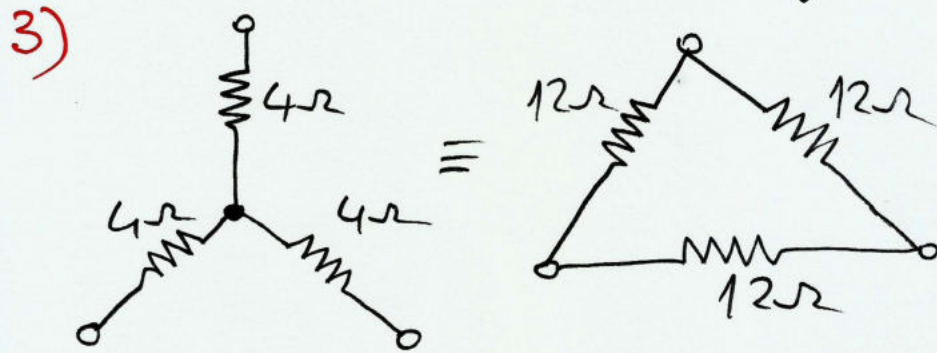
$$\underline{Z}_{\Delta} = 3 \cdot \underline{Z}_Y = 3 \cdot (3 + j6) = (9 + j18) \Omega$$




$$R_{\Delta} = 3R_Y = 3 \cdot 4 = 12 \Omega$$
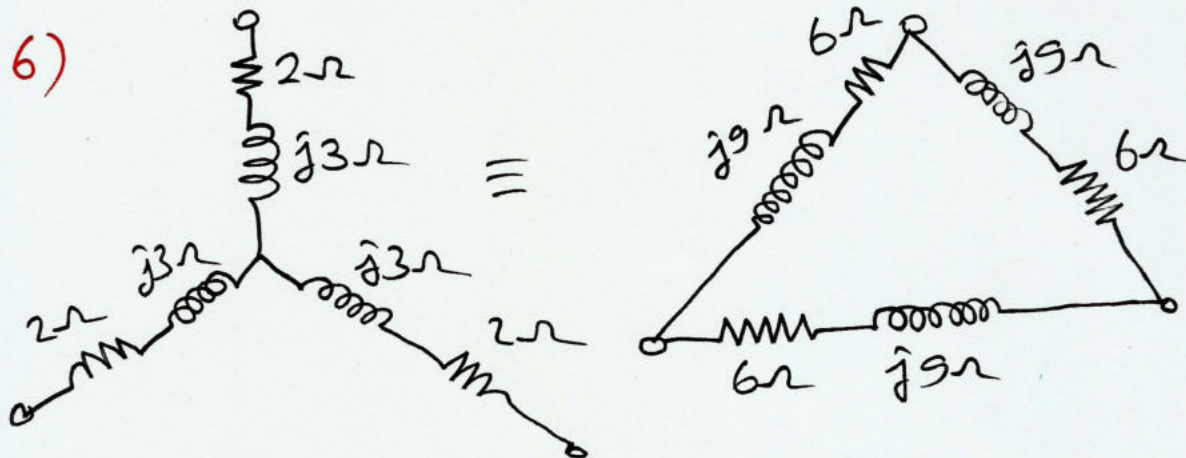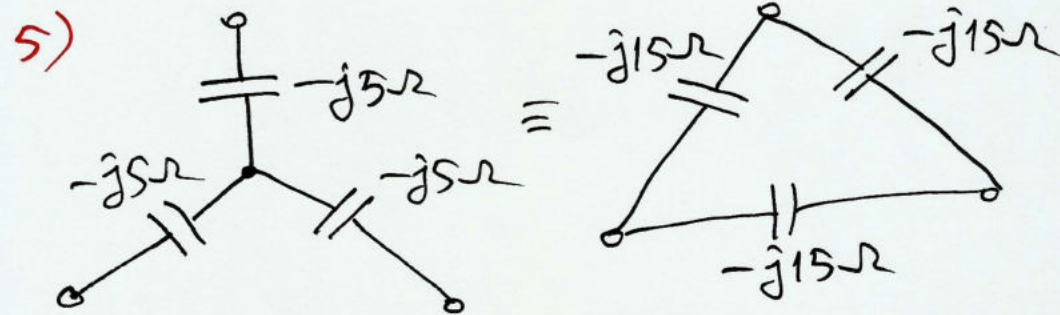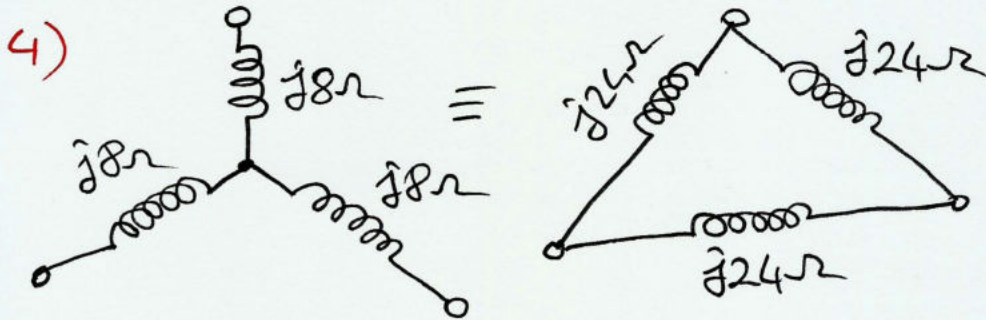
$$\underline{Z}_{\Delta} = 3 \cdot \underline{Z}_Y = 3 \cdot j8 = j24 \Omega$$



$$\underline{Z}_{\Delta} = 3 \cdot \underline{Z}_Y = 3(2 + j3) = (6 + j9) \Omega$$
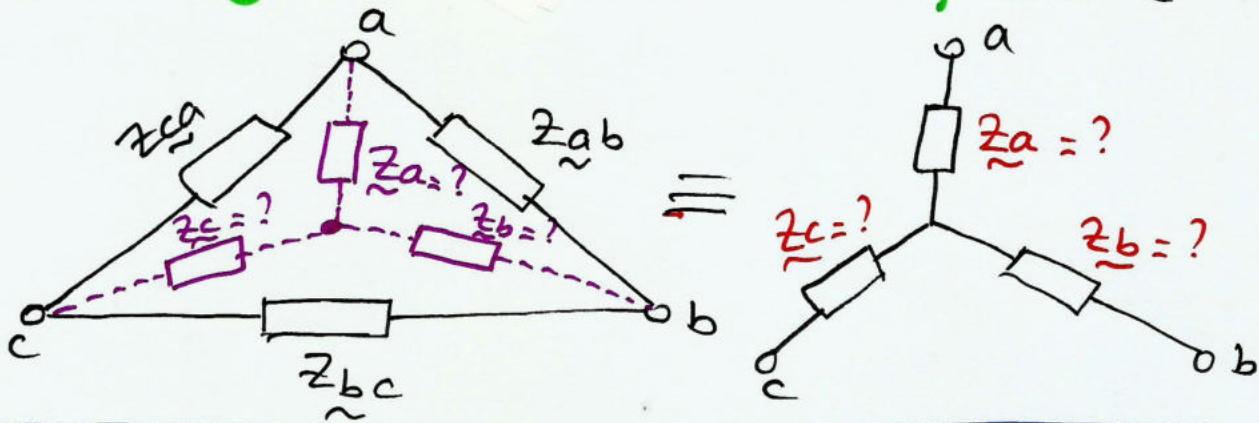
## b) Üçgen → Yıldız Dönüşümü ( $\Delta \rightarrow \star$ ) 9



$$\underline{z}_a = \frac{\underline{z}_{ab} \cdot \underline{z}_{ca}}{\underline{z}_{ab} + \underline{z}_{bc} + \underline{z}_{ca}}$$

$$\underline{z}_b = \frac{\underline{z}_{ab} \cdot \underline{z}_{bc}}{\underline{z}_{ab} + \underline{z}_{bc} + \underline{z}_{ca}}$$

$$\underline{z}_c = \frac{\underline{z}_{ca} \cdot \underline{z}_{bc}}{\underline{z}_{ab} + \underline{z}_{bc} + \underline{z}_{ca}}$$


Özel Durum :

$\Delta$  bağlı 3 farklı empedanslar dengeli ise (eşit ise)


$\underline{z}_{ab} = \underline{z}_{bc} = \underline{z}_{ca} = \underline{z}_{\Delta}$  olur.

$$\underline{z}_a = \underline{z}_b = \underline{z}_c = \underline{z}_{\Delta} = \frac{\underline{z}_{\Delta} \cdot \underline{z}_{\Delta}}{3 \cdot \underline{z}_{\Delta}} \Rightarrow \underline{z}_{\star} = \frac{\underline{z}_{\Delta}}{3} \text{ olur.}$$

Örnekler:

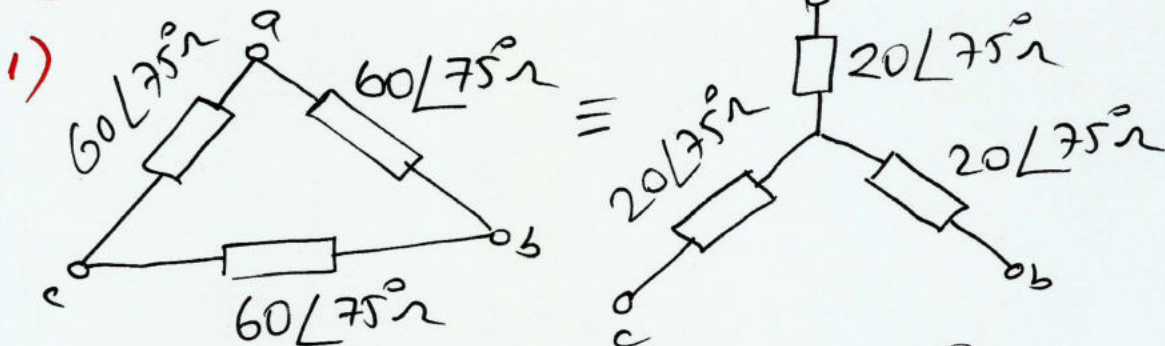

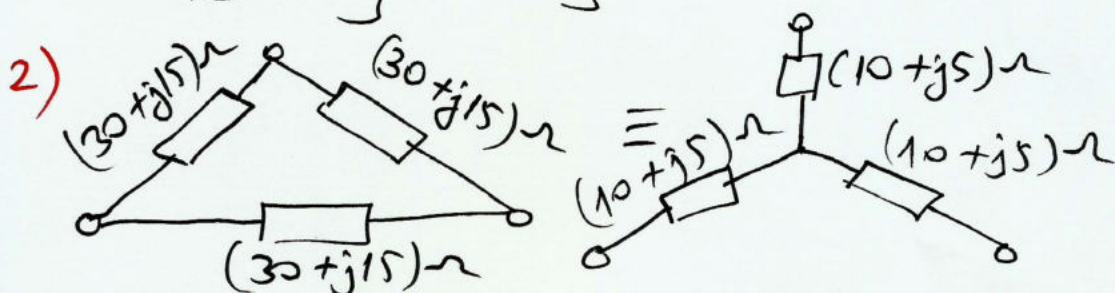
$$\underline{z}_{\star} = \frac{\underline{z}_{\Delta}}{3} = \frac{60/75}{3} = 20/75 \Omega$$


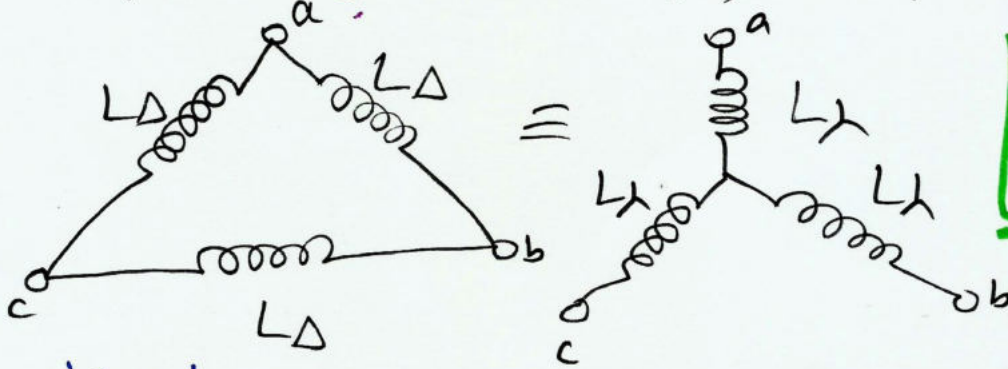
# Endüktanslarda $\Delta \rightarrow Y$ Dönüşümü

$\Delta$  bağlı endüktansların ( $L_{\Delta}$ ) yerine, a, b ve c düğümlerinden aynı akımları ve aynı güçleri geçirecek  $Y$  bağlı eşdeğerlerinin ( $L_Y$ ) hesaplanması



$$L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3}$$


ispat:

$$X_{L_Y} = \frac{X_{L_{\Delta}}}{3} \Rightarrow \omega L_Y = \frac{\omega L_{\Delta}}{3} \Rightarrow L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3}$$

veya reaktif güçlerin eşitliğinden;

$$\frac{3 \cdot U^2}{X_{L_{\Delta}}} = 3 \cdot \frac{U^2}{X_{L_Y}} \Rightarrow \frac{3 \cdot U^2}{\omega L_{\Delta}} = \frac{U^2}{\omega L_Y} \Rightarrow L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3}$$

örnek

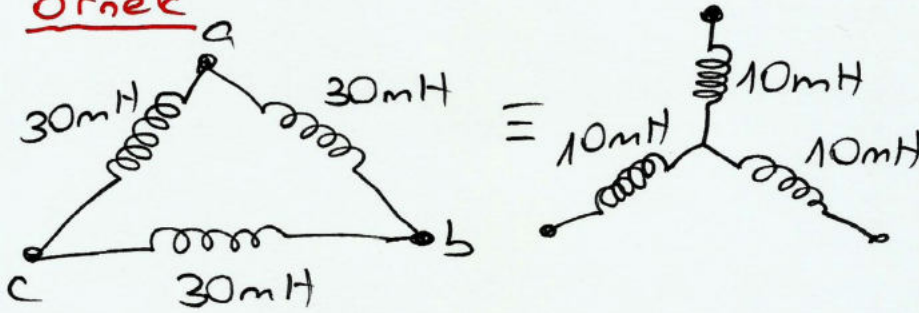


$$L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3} = \frac{30}{3} = 10 \text{ mH}$$

# Endüktanslarda $Y \rightarrow \Delta$ Dönüşümü

Yukarıda  $\Delta \rightarrow Y$  dönüşümü için  $L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3}$  bulundu

$$L_Y = \frac{L_{\Delta}}{3} \Rightarrow L_{\Delta} = 3 \cdot L_Y$$


örnek

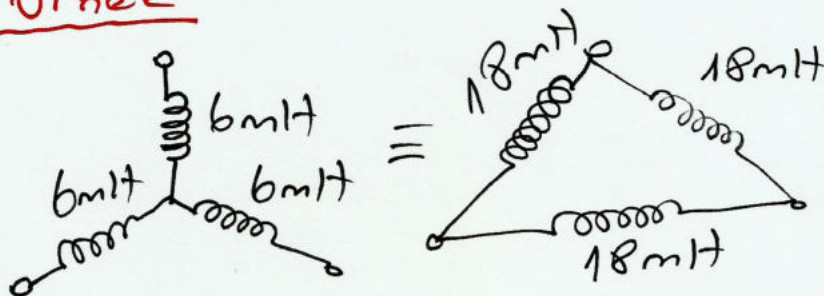

$$L_{\Delta} = 3 \cdot L_Y = 3 \cdot 6 = 18 \text{ mH}$$
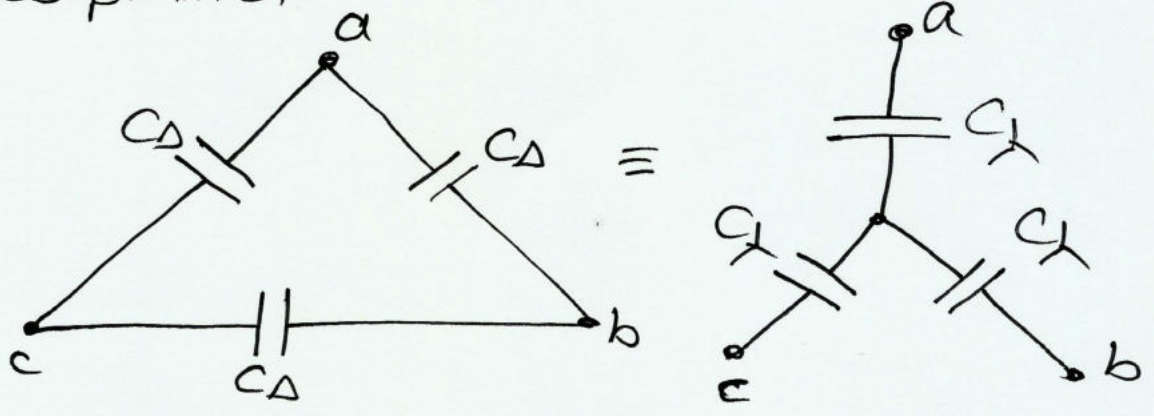
# Kondansatörlerde $\Delta \rightarrow Y$ Dönüşümü

$\Delta$  bağlı kondansatörlerin a, b, c düğümlerinden aynı akımlar ve aynı güçleri geçecek  $Y$  bağlı eşdeğerlerinin hesaplanması



$$C_Y = 3 \cdot C_{\Delta}$$

İspat :


$$X_{eY} = \frac{X_{c\Delta}}{3} \Rightarrow \frac{1}{\omega C_Y} = \frac{\frac{1}{\omega C_{\Delta}}}{3} \Rightarrow \frac{1}{\omega C_Y} = \frac{1}{\omega 3 C_{\Delta}}$$

$$C_Y = 3 \cdot C_{\Delta}$$

veya reaktif güçlerin eşitliğinden;  $U^2$

$$\frac{3 \cdot U^2}{X_{c\Delta}} = 3 \cdot \frac{U^2}{X_{cY}} \Rightarrow \frac{3 \cdot U^2}{\frac{1}{\omega C_{\Delta}}} = \frac{U^2}{\frac{1}{\omega C_Y}} \Rightarrow C_Y = 3 \cdot C_{\Delta}$$

Örnek :

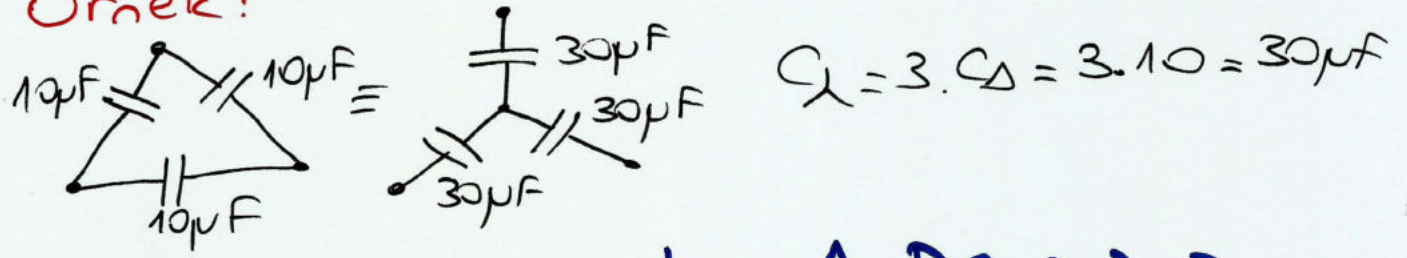

# Kondansatörlerde $Y \rightarrow \Delta$ Dönüşümü

$$C_Y = 3 \cdot C_{\Delta} \Rightarrow C_{\Delta} = \frac{C_Y}{3}$$

Örnek :

